

## Examen Architecture des ordinateurs – janvier 2020

### Corrigé

#### 1- max(A, B, C)

résultat =     A si  $A \geq B$  et  $A \geq C$   
                  B si  $B > A$  et  $B \geq C$   
                  C si  $C > A$  et  $C > B$

Module max (A[7..0], B[7..0], C[7..0] : MAX[7..0])

Ucmp8 (B[7..0], A[7..0] : supBA, eqBA)  
Ucmp8 (C[7..0], A[7..0] : supCA, eqCA)  
Ucmp8 (C[7..0], B[7..0] : supCB, eqCB)  
 $MAX[7..0] = A[7..0] * (/supBA * /supCA)$   
                   $+ B[7..0] * (supBA * /supCB)$   
                   $+ C[7..0] * (supCA * supCB)$

// il faut s'assurer que un et un seul terme est vrai

End module

Une autre solution plus simple : **max3(A, B, C) = max2(max2(A, B), C)**

Voir corrigé exam 20\_21

#### 2- Incrémenteur

Module Inc1 ( Xi, Invi : Yi, Invip1)

Yi = Xi \* /Invi + /Xi \* Invi                   //inversion si invi=1

Invip1 = Invi \* Xi

End module

Module Inc8 (X[7..0], inv0 : Y[7..0])

Inc1 ( X[0], inv0 : Y[0], Inv1)

Inc1 ( X[1], Inv1 : Y[1], Inv2)

...

Inc1 ( X[6], Inv6 : Y[6], Inv7)

Inc1 ( X[7], Inv7 : Y[7], Inv8)

End module

### 3- Divisible

Séquencement de l'algorithme (exécution des actions dans le temps)

Finis <- 0 et x <- A      une transition

X <- x - B      une transition qui se répète dans la boucle Tantque

Divisible <- 1

Divisible <- 0      2 transitions alternatives entre 2 mêmes états

Donc 3 états : INIT, TANTQUE, FINI

Transition	condition	actions
INIT -> TANTQUE	go = 1 et B/=0	x <- A (FINI état déjà initialisé à 0)
INIT -> FINI	go = 1 et B=0	divisible <- 0
TANTQUE -> TANTQUE	go = 1 & x > 0	x <- x - B
TANTQUE -> FINI	go = 1 & x = 0	divisible <- 1 (erreur dans l'énoncé)
	go = 1 & x < 0	divisible <- 0
FINI -> FINI	go = 1	

Pour simplifier (comme au TD3), on assigne une bascule D à chaque état :

Module divisible (rst, clk, A[7..0], B[7..0], go : FINI, divisible)

// transitions

INIT := /go      on clk set when rst

TANTQUE := INIT\*go\*/Bnul + TANTQUE\*Xsup0\*go      on clk reset when rst

FINI := TANTQUE\*/Xsup0\*go + FINI\*go + Bnul\*go      on clk reset when rst

Bnul = /B[7]\*/B[6]\*/B[5]\*/B[4]\*/B[3]\*/B[2]\*/B[1]\*/B[0]

// on peut aussi faire un module zero8 ou utiliser ucmp8

//Xsup0

ucmp8 (X[7..0], "00000000", XUsup0, Xeq0)

Xsup0 = /X[7]\*XUsup0

// X : un registre

reg8 (rst, clk, enX, eX[7..0] : X[7..0])

enX = INIT + TANTQUE\*Xsup0

eX[7..0] = A[7..0]\*INIT + XmoinsB[7..0]\*TANTQUE\*Xsup0

// XmoinsB : un adder8

NonB[7..0] = /B[7..0]

adder8 (X[7..0], NonB[7..0], 1 : XmoinsB[7..0], cout)

divisible = /X[7]\*/X[6]\*/X[5]\*/X[4]\*/X[3]\*/X[2]\*/X[1]\*/X[0]\*FINI\*/Bnul

// on peut aussi faire un module zero8 ou utiliser ucmp8

End module